

1. Analytické riešenie: Z navrhnutej topológie elektrického obvodu vypočítajte prúdy vo vетvach Metódou Slučkových Prúdov (MSP).


2. Algoritmické riešenie lineárnych algebraických rovníc – aplikácia na príklad z Elektrotechniky:

V simulačnom jazyku Matlab napíšte program s využitím funkcií pre metódy MSP a MUN na výpočet v definovanej topológií el. obvodu na obr. 1. Skúšku správnosti, vykonajte porovnaním výsledkov obidvoch metód.

Pozn. Ak sa prúdy v danej topológií dajú vypočítať iba pomocou jednej z metód, tak skúšku riešenia vykonajte pomocou 1. KZ. (Platí pre všetky neriešené príklady.)

Zadanie:

$$\begin{array}{lllll} R_1 = 20\Omega & R_2 = 20\Omega & R_3 = 20\Omega & R_4 = 20\Omega & R_5 = 20\Omega \\ U_1 = 20V & U_2 = 20V \end{array}$$

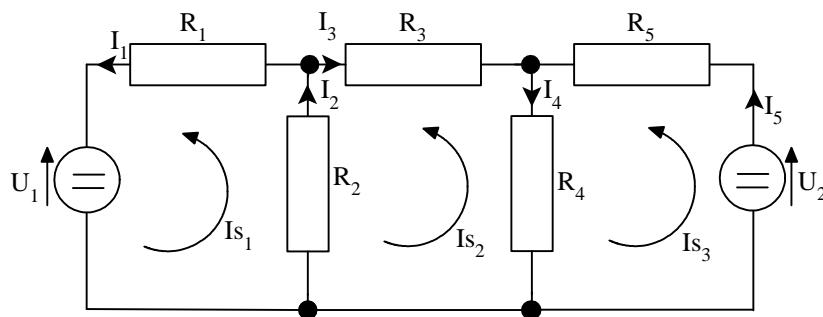

obr.1

Analytické riešenie:

Popis slučiek:

$$\begin{aligned} s_1 : & Is_1 \cdot (R_1 + R_2) - Is_2 \cdot R_2 = U_1 \\ s_2 : & Is_2 \cdot (R_2 + R_3 + R_4) - Is_1 \cdot R_2 - Is_3 \cdot R_4 = 0 \\ s_3 : & Is_3 \cdot (R_5 + R_4) - Is_2 \cdot R_4 = -U_2 \end{aligned}$$

Maticový zápis rovníc:

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 & R_2 & 0 \\ -R_2 & R_2 + R_3 + R_4 & -R_4 \\ 0 & -R_4 & R_4 + R_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Is_1 \\ Is_2 \\ Is_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_1 \\ 0 \\ -U_2 \end{bmatrix}$$

R	Is	U
----------	-----------	----------

Rovnice obvodu:

$$\begin{aligned} 40.Is_1 - 20.Is_2 &= 20 \\ 60.Is_2 - 20.Is_1 - 20.Is_3 &= 0 \\ -20.Is_2 + 40.Is_3 &= -20 \\ -20 \cdot \frac{20 - 20.Is_2}{40} + 60.Is_2 - 20 \cdot \frac{-20 + 20.Is_2}{40} &= 0 \\ \frac{-20 - Is_2}{2} + 60.Is_2 + \frac{20 - 20.Is_2}{2} &= 0 \\ -10 - 10.Is_2 + 60.Is_2 + 10 - 10.Is_2 &= 0 \\ 40.Is_2 &= 0 \end{aligned}$$

Prúdy vo vettvach:

$$I_1 = Is_1 = 0,5$$

$$I_2 = Is_1 - Is_2 = 0,5$$

$$I_3 = Is_2 = 0$$

$$I_4 = Is_2 + Is_3 = -0,5$$

$$I_5 = Is_3 = -0,5$$

$$Is_1 = \frac{20 + 20 \cdot Is_2}{40} = 0,5$$

$$Is_2 = 0$$

$$Is_3 = \frac{-20 + 20 \cdot Is_2}{40} = -0,5$$

Riešenie v programovacom jazyku Matlab:

Hl.program.m

```
%Program na vypocet prudov vo vettvach obvodu podla prilozenej schemy.  
%Vypocet sa uskutočnuje metodou sluckovych prudov a metodou uzlovych  
%napati na zaklade uzivatelom zadanych hodnot napati. zdrojov a odporov.  
U=input('Zadaj hodnoty nap. zdrojov vo Voltach v tvare "[U1 U2]"\n'); %vstupne hodnoty napati  
R=input('Zadaj hodnoty odporov v Ohmoch v tvare "[R1 R2 R3 R4 R5]"\n'); %vstupne hodnoty odporov
```

```
fprintf('\n-----')  
%Metoda sluckovych prudov  
I=MSP(U,R); %volanie funkcie MSP.m  
fprintf('\n-----')  
fprintf('\nPrudy vo vettvach vypocitane MSP su:[I(1) I(2) I(3) I(4)I(5)]\n')  
I=I %vypis prudov  
%skuska pomocou 1.KZ:  
if -I(1)+I(2)+I(3)<1e-6  
    if -I(3)+I(4)-I(5)<1e-6  
        if -I(2)-I(4)<1e-6  
            disp('Prudy vo vettvach vyhovuju 1.KZ')  
        else disp('Prudy vo vettvach nevyhovuju 1.KZ')  
        end  
    else disp('Prudy vo vettvach nevyhovuju 1.KZ')  
    end  
else disp('Prudy vo vettvach nevyhovuju 1.KZ')  
end  
fprintf('\n-----')  
%Metoda uzlovych napati  
I=MUN(U,R); %volanie funkcie MUN.m  
fprintf('\nPrudy vo vettvach vypocitane MUN su:[I(1) I(2) I(3) I(4)I(5)]\n')  
I=I %vypis prudov  
%skuska pomocou 1.KZ:  
if -I(1)+I(2)+I(3)<1e-6  
    if -I(3)+I(4)-I(5)<1e-6  
        if -I(2)-I(4)<1e-6  
            disp('Prudy vo vettvach vyhovuju 1.KZ')  
        else disp('Prudy vo vettvach nevyhovuju 1.KZ')  
        end  
    else disp('Prudy vo vettvach nevyhovuju 1.KZ')  
    end  
else disp('Prudy vo vettvach nevyhovuju 1.KZ')  
end  
return
```

Msp.m

```
function I=MSP(U,R)
%Vypocet prudov vo vettach obvodu podla prilozenej schemy na zaklade
%metody sluckovych prudov.
%MSP => Metoda sluckovych prudov
%I=MSP(U,R)
%I...vektor vettovych prudov
%U...vektor napati zdrojov
%R...vektor odporov

%Zostavenie rovnic MSP v maticovom tvare:
A=[R(1)+R(2),      -R(2),      0;
   -R(2)+R(4),      R(2)+R(3)+R(4),    0;
   0,              -R(4),      R(5)+R(4)];;

B=[U(1);    0;      -U(2)];;

%Vypocet sluckovych prudov: A*Is=B
Is=A\B;

%Vypocet vettovych prudov:
I(1)=Is(1);
I(2)=Is(1)-Is(2);
I(3)=Is(2);
I(4)=Is(2)+Is(3);
I(5)=Is(3);
return
```

Porovnanie výsledných prúdov metód MSP a MUN:

<i>MSP</i>	<i>MUN</i>
$I_1 = 0,5$	$I_1 = 0,5$
$I_2 = 0,5$	$I_2 = 0,5$
$I_3 = 0$	$I_3 = 0$
$I_4 = -0,5$	$I_4 = -0,5$
$I_5 = -0,5$	$I_5 = -0,5$