

Jednoduché modely v prostredí SIMULINK

CV 11-1

1. MODEL riešeného problému je rozložený na jednoduché bloky a z nich je zostavená výsledná kauzálna štruktúra.
2. File → Open otvorenie existujúceho MODELU v Simulinku
File → New → Model otvorenie nového okna pre zapis modelu

Priklad - model systému 2. rádu (Riešenie DR,) A.
zostavte model v Simulinku pre systém 2. rádu,
kt. je daný rovnicou :

$$T\ddot{y}(t) + \dot{y}(t) + y(t) = S_u \cdot u(t)$$

T... časová konšanta systému


S_u ... statická citlivosť na akčnú veličinu

$u(t)$... akčná veličina - vstup do systému

Prepis do stavového priestoru: $x_1(t) = y(t)$

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t) ; \quad \dot{x}_2(t) = \frac{1}{T} [S_u u(t) - x_1(t) - x_2(t)]$$

Vytvorenie modelu

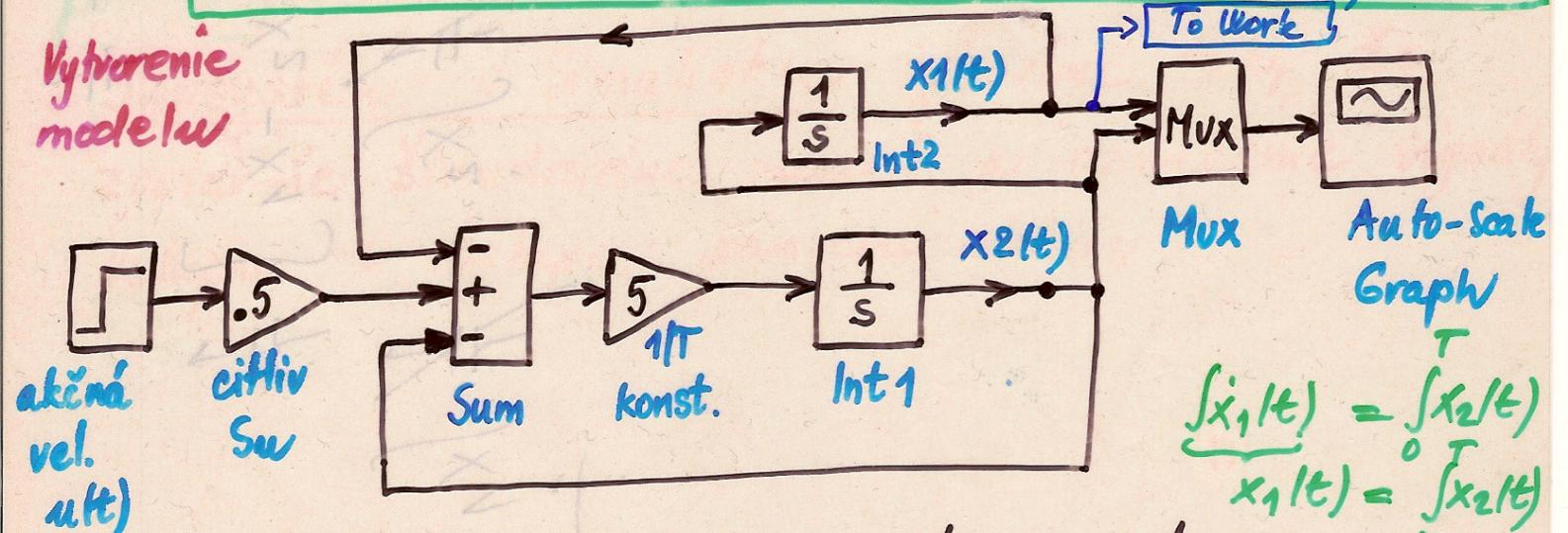

Obr. 1. Schéma modelu systému 2. rádu


(metóda poschopného integrovania) $\text{plot}(t, x(:,1))$

$$\begin{aligned} \underline{\int x_1(t)} &= \underline{\int x_2(t)} \\ x_1(t) &= \underline{\int x_2(t)} \end{aligned}$$

- Nastavenie parametrov blokov, parametrov pre simuláciu

CV 11-2

Simulation → Simulation parameters :

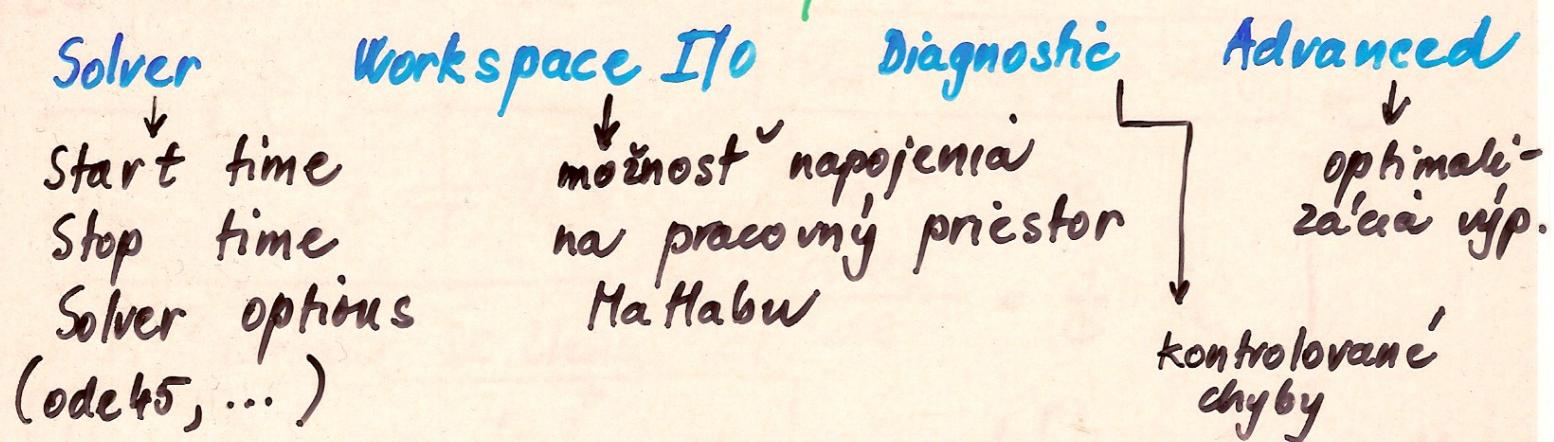

B. Subsystém a knižnice → dôvery pre tvorbu subsystémov a užívateľských knižníč sú rovnaké ako vytváranie podprogramov a knižníč (užív.) v klas. programovaní.


• Subsystém → zahrňuje logický celok (spolu súvisiace operácie), kt. si s okolím vymieňa obmedzené množstvo informácií. Výmena informácií je realizovaná prostredníctvom vstupných a výstupných premenných (signálov).

1. • Subsystém v Simulinku vytvoríme tak, že zostavíme štandardne model a označíme signály vstupu a výstupu pomocou blokov In, Out. (In, Out môžu byť pomenované)

2. Po označení vstupov a výstupov → vybrať všetky bloky, kt. majú byť v subsystéme Edit → Create Subsystem vytvoríme subsystém → 3. Vznikol nový blok → úprava/kopírovanie

Příklad 2: Vytvořte subsystém popisující správání elektrického RC člena (zapojení na obr.)
 $C = 100 \mu F$, $R = 10 k\Omega$.

11-3
cv3

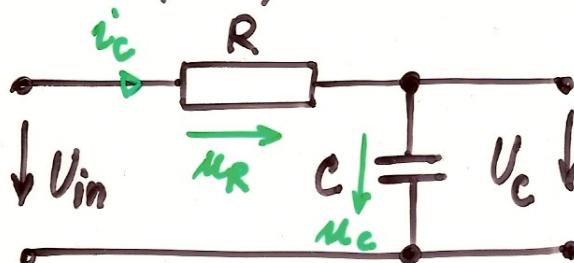

$$U_{in} = U_R + U_C$$

11. KZ.

$$U_R = R i_c$$

$$\frac{dU_C}{dt} = \frac{1}{C} \cdot i_c$$


Obr. 2. Schéma RC člena

$$U_{in} = R \cdot i_c + \frac{1}{C} \int_0^t i_c dt$$

zápis do Simulinku

$$i_c = \frac{1}{R} \left[U_{in} - \frac{1}{C} \int_0^t i_c dt \right]$$

označíme všechny bloky
 ↓
 nový blok

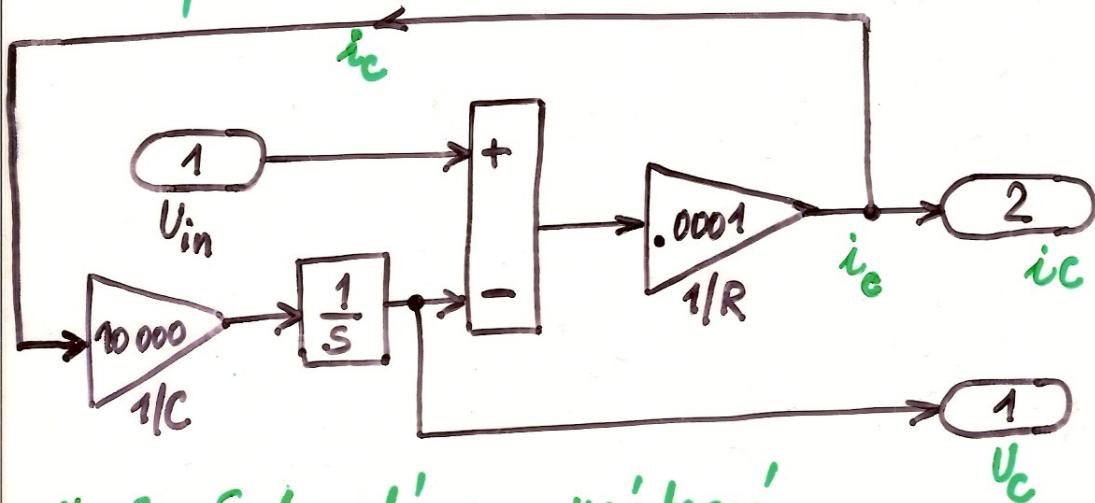

Obr. 3. Subsystém - vnitorná schéma



AK potrebujeme meniť parametre daného subsystemu

Obr. 4. Subsystém vonkajší popis

→ Simulink ponúka možnosť MASKOVANIA subsystemu

c. MASKA SUBSYSTÉMU → maskovanie subs. je dostupné po vybraní subsystemu Edit → Mask Subsystem dovoluje v okne zadat:

Icon

Initialization

Documentation

CV11-4

→ ikony subsystemov → zadáva sa pomocou štandardných prikazov Matlabu

Mask type : RC člen

Drawing commands : disp ('RC člen')

→ Initialization → názvy a/ alebo implicitné hodnoty premenných použitých v parametoch blokov maskovaného subsystemu ; prikazy Matlabu, ktoré sa majú vykonať po zadaní hodnôt

Promt : Odpor

Control type : Edit

Variable R

Initialization commands :

if C == 0, C = 1e-9; end

if R == 0, R = 1000; end

→ Documentation → popis a prípadný help

Block description : dynamické správanie RC člena

Ak chceme zadávať parametre pomocou masky.
t.j. pomocou názvov premenných musíme tieto názvy použiť v parametoch blokov subsystemov.
Uprava zamaskovaného subsystemu

Edit → Look Under Mask → dvojklik

na zamaskovaný subsystem vyvolá dialógové okno ~ (masku) : Paramektors :
Odpor : 10 000
kapacita : 10 e-3